

□ ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း	၂
□ ကျေးဇူးတင်လွှာ	၃
<b>□ INTRODUCTION</b>	၄
<b>□ Project (1) LED</b> တစ်လုံး မီးလင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်း	၇
<b>□ Project (2) LED</b> နှစ်လုံး <b>Series</b> ဆက်၍မီးလင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်း	၁၁
<b>□ Series Circuit</b> အကြောင်း	၁၆
<b>□ Project (3) LED</b> သုံးလုံး <b>Parallel</b> ဆက်၍ မီးလင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်း	၁၇
<b>□ Parallel Circuit</b> အကြောင်း	၂၂
<b>□ Project (4) LED</b> လေးလုံး <b>Series and Parallel</b> ဆက်၍ မီးလင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်း	၂၃
<b>□ Project (5)</b> မှောင်ရင်လင်း၊ လင်းရင်မှိတ် <b>LED</b> ပြုလုပ်ခြင်း	၂၉
<b>□ Project (6)</b> မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လင်းသော <b>LED</b> ပြုလုပ်ခြင်း	၃၅
<b>□ Project (7) Security Lamp</b> ပြုလုပ်ခြင်း	၄၁
<b>□ Project (8) Door Bell</b> ပြုလုပ်ခြင်း	၄၇
<b>□ Resistor Color Code</b> ဝတ်နည်း	၅၂
<b>□ Project (9) Water Level Indicator</b> ပြုလုပ်ခြင်း	၅၃
<b>□ Project (10)</b> သံစဉ်တုန့်ခါမူအလိုက် <b>LED</b> မီးလင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်း	၅၉